

Program 7 : Design Verilog program to implement types of D-Multiplexer.

Program 1:8 demux

```
module demux_1_8(  
    input d,  
    input [2:0] sel,  
    output reg[7:0] y );  
always@(d or sel)  
begin  
y=8'b0;  
case(sel)  
3'b000:y[0]=d;  
3'b001:y[1]=d;  
3'b010:y[2]=d;  
3'b011:y[3]=d;  
3'b100:y[4]=d;  
3'b101:y[5]=d;  
3'b110:y[6]=d;  
3'b111:y[7]=d;  
default:y=8'b0;  
endcase  
end  
endmodule
```

Test Benches


```
module t_demux_1_8;  
  
// Inputs  
reg d;
```

```

reg [2:0] sel;
// Outputs
wire [7:0] y;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
demux_1_8 uut (
    .d(d),
    .sel(sel),
    .y(y)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    d = 1;
    sel = 3'b000;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;    sel = 3'b001;
    #100;    sel = 3'b010;
    #100;    sel = 3'b011;
    #100;    sel = 3'b100;
    #100;    sel = 3'b101;
    #100;    sel = 3'b110;
    #100;    sel = 3'b111;
    end
endmodule

```

Output

 

Program 1:4 Demux

```
module demux_1_4(  
    input d,  
    input [1:0] sel,  
    output reg [3:0] y );  
always@(d or sel)  
begin  
    y=4'b0;  
    case(sel)  
        2'b00:y[0]=d;  
        2'b001:y[1]=d;  
        2'b10:y[2]=d;  
        2'b11:y[3]=d;  
        default:y=4'b0;  
    endcase  
end  
endmodule
```

Test Benches :

```
module T_demux_1_4;
// Inputs
reg d;
reg [1:0] sel;

// Outputs
wire [3:0] y;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
demux_1_4 uut (
    .d(d),
    .sel(sel),
    .y(y)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    d = 1;
    sel = 2'b00;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;sel = 2'b01;
    #100;sel = 2'b10;
    // Add stimulus here
    #100;sel = 2'b11;
end
endmodule
```

Output:

